

《高等电力网络分析》 2020 年 第一次课程作业

姓名：蔡啸

学号：2020310612

班级：电博201


1、 本题基于 Matpower 7.1 中的 IEEE 14 节点系统（case14.m 文件）， 需要回答以下问题。

备注：注意在求解下列问题，不可直接使用 matpower 的程序。

(1) 不考虑变压器变比，生成 IEEE 14 节点系统的节点不定导纳矩阵 Y_0 ，观察 case14.m 文件，思考“地节点”在何处体现了？基于 Y_0 生成系统的导纳矩阵 Y

 1.1.1 生成节点不定导纳矩阵 Y_0

首先考虑支路的接地电纳与节点接地导纳，将支路的电纳分别分到与支路连接的节点上，视为导纳为 $\frac{b}{2}$ 的接地支路。



并将节点的短路导纳视为该节点的接地支路。

基于以下方式生成不定导纳矩阵 Y_0 ：

$$Y_0 = \sum_{k=1}^b M_k y_k M_k^T$$

其中， M_k 为列矢量

$$M_k = [0 \quad \dots \quad 1 \quad \dots \quad -1 \quad \dots \quad 0]^T$$


```
% (1) 不考虑变压器变比，生成 IEEE 14 节点系统的节点不定导纳矩阵Y_0
Y0=zeros(15,15);
for j=1:size(branch14,1)
    % Y0(branch14(j,1),branch14(j,2))=branch14(j,3)+branch14(j,4)*1i;
```

```

y=1/(branch14(j,3)+branch14(j,4)*1i);
M=zeros(15,1);
M(branch14(j,1))=1;
M(branch14(j,2))=-1;
Y0=Y0+M*y*M';% 支路的贡献
if branch14(j,5)>0
    y2=(0.5*branch14(j,5)*1i);
    M1=zeros(15,1);
    M1(branch14(j,1))=1;
    M1(15)=-1;
    Y0=Y0+M1*y2*M1';% 线路接地导纳1
    M2=zeros(15,1);
    M2(branch14(j,2))=1;
    M2(15)=-1;
    Y0=Y0+M2*y2*M2';% 线路接地导纳2
end
end
for j=1:size(bus14,1)
    y=bus14(j,6)*1i/baseMVA;
    M=zeros(15,1);
    M(j)=1;
    M(15)=-1;
    Y0=Y0+M*y*M';% 节点接地导纳
end
% 可视化部分
complexmatrixplot(Y0,'ColorBar','On');
colormap(flipud(hot)*0.6+[0.4 0.4 0.4])

```

生成矩阵如下所示：

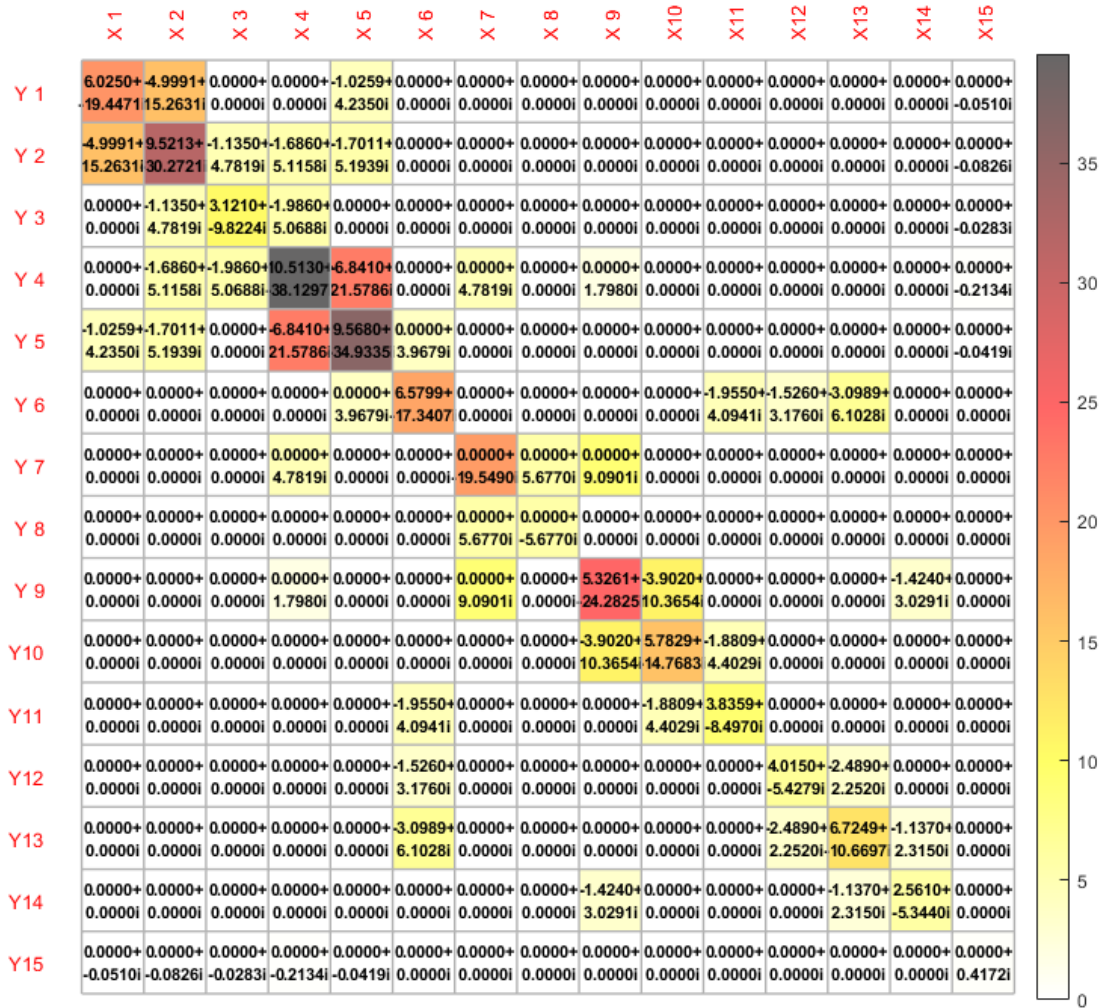

1.1.2 观察 case14.m 文件，思考“地节点”在何处体现了？

地节点的体现包括：

- 在bus_data中，在Gs与Bs内体现了节点的接地阻抗，

```

%% bus data
% bus_i type Pd Qd Gs Bs area Vm Va baseKV zone Vmax Vmin
mpc.bus = [
    1 3 0 0 0 0 1 1.06 0 0 1 1.06 0.94;
    2 2 21.7 12.7 0 0 1 1.045 -4.98 0 1 1.06 0.94;
    3 2 94.2 19 0 0 1 1.01 -12.72 0 1 1.06 0.94;
    4 1 47.8 -3.9 0 0 1 1.019 -10.33 0 1 1.06 0.94;
    5 1 7.6 1.6 0 0 1 1.02 -8.78 0 1 1.06 0.94;
    6 2 11.2 7.5 0 0 1 1.07 -14.22 0 1 1.06 0.94;
    7 1 0 0 0 0 1 1.062 -13.37 0 1 1.06 0.94;
    8 2 0 0 0 0 1 1.09 -13.36 0 1 1.06 0.94;
    9 1 29.5 16.6 0 19 1 1.056 -14.94 0 1 1.06 0.94;
    10 1 9 5.8 0 0 1 1.051 -15.1 0 1 1.06 0.94;
    11 1 3.5 1.8 0 0 1 1.057 -14.79 0 1 1.06 0.94;
    12 1 6.1 1.6 0 0 1 1.055 -15.07 0 1 1.06 0.94;
    13 1 13.5 5.8 0 0 1 1.05 -15.16 0 1 1.06 0.94;
    14 1 14.9 5 0 0 1 1.036 -16.04 0 1 1.06 0.94;
];

```

matpower的解释文件中对Gs与Bs的解释如下，表现为各个节点的短路导纳，也可以看做节点与地节点连接时

```
5 Gs, shunt conductance (MW demanded at v = 1.0 p.u.)
6 Bs, shunt susceptance (MVar injected at v = 1.0 p.u.)
```

其中

- 在branch data内，b体现了线路与地的联系

```
% branch data
% fbus tbus r x b rateA rateB rateC ratio angle status
angmin angmax
mpc.branch = [
    1 2 0.01938 0.05917 0.0528 0 0 0 0 0 1 -360 360;
    1 5 0.05403 0.22304 0.0492 0 0 0 0 0 1 -360 360;
    2 3 0.04699 0.19797 0.0438 0 0 0 0 0 1 -360 360;
    2 4 0.05811 0.17632 0.034 0 0 0 0 0 1 -360 360;
    2 5 0.05695 0.17388 0.0346 0 0 0 0 0 1 -360 360;
    3 4 0.06701 0.17103 0.0128 0 0 0 0 0 1 -360 360;
    4 5 0.01335 0.04211 0 0 0 0 0 0 1 -360 360;
    4 7 0 0.20912 0 0 0 0 0.978 0 1 -360 360;
    4 9 0 0.55618 0 0 0 0 0.969 0 1 -360 360;
    5 6 0 0.25202 0 0 0 0 0.932 0 1 -360 360;
    6 11 0.09498 0.1989 0 0 0 0 0 0 1 -360 360;
    6 12 0.12291 0.25581 0 0 0 0 0 0 1 -360 360;
    6 13 0.06615 0.13027 0 0 0 0 0 0 1 -360 360;
    7 8 0 0.17615 0 0 0 0 0 0 1 -360 360;
    7 9 0 0.11001 0 0 0 0 0 0 1 -360 360;
    9 10 0.03181 0.0845 0 0 0 0 0 0 1 -360 360;
    9 14 0.12711 0.27038 0 0 0 0 0 0 1 -360 360;
    10 11 0.08205 0.19207 0 0 0 0 0 0 1 -360 360;
    12 13 0.22092 0.19988 0 0 0 0 0 0 1 -360 360;
    13 14 0.17093 0.34802 0 0 0 0 0 0 1 -360 360;
];
```

在matlab帮助文件中可以看到，b代表了线路的电纳值

```
5 b, total line charging susceptance (p.u.)
```


1.1.3 基于 Y_0 生成系统的导纳矩阵Y

由于有公式：

$$\begin{bmatrix} Y & y_0 \\ y_0^T & y_{00} \end{bmatrix} = Y_0$$

```
Y=Y0(1:end-1,1:end-1);
% 可视化
complexmatrixplot(Y, 'ColorBar', 'On');
colormap(flipud(hot)*0.6+[0.4 0.4 0.4])
```

取 Y_0 的前 $n - 1$ 行与 $n - 1$ 列，得到Y矩阵：

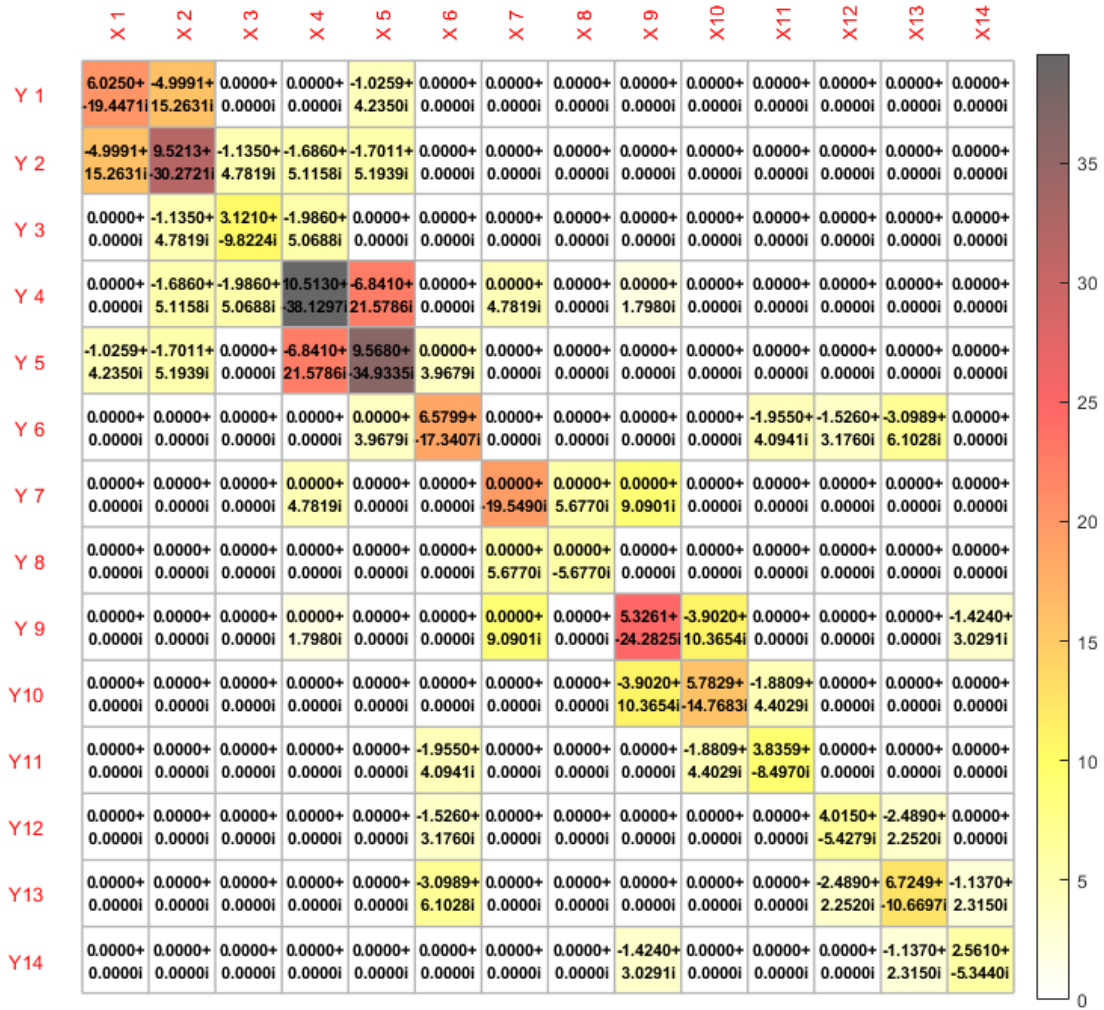

(2) 考虑变压器变比，生成 IEEE 14 节点系统对应导纳矩阵 \tilde{Y}

考虑变压器变比后，与上文区别在于：

$$Y_0 = \sum_{k=1}^b M_k y_k M_k$$

如果线路中存在变压器，则将 M_k 替换为考虑变压器变比的形式。并注意到，matpower的变压器变比是“from”端电压：“to”端电压。

$$M_k = [0 \quad \dots \quad 1/t \quad \dots \quad -1 \quad \dots \quad 0]^T$$


```
% (2) 考虑变压器变比，生成 IEEE 14 节点系统对应导纳矩阵Y
Y_widetilde=zeros(14,14);
for j=1:size(branch14,1)
%     Y0(branch14(j,1),branch14(j,2))=branch14(j,3)+branch14(j,4)*1i;
    y=1/(branch14(j,3)+branch14(j,4)*1i);
    M=zeros(14,1);
    if branch14(j,9)>0
        M(branch14(j,1))=1/branch14(j,9);
        M(branch14(j,2))=-1;
    else
        M(branch14(j,1))=1;
        M(branch14(j,2))=-1;
    end
    Y_widetilde=Y_widetilde+M*y*M';
```

```

Y_widetilde(branch14(j,1),branch14(j,1))=Y_widetilde(branch14(j,1),branch14(j,1
))+branch14(j,5)*1i/2;

Y_widetilde(branch14(j,2),branch14(j,2))=Y_widetilde(branch14(j,2),branch14(j,2
))+branch14(j,5)*1i/2;
end
Y_widetilde=Y_widetilde+(diag(bus14(:,5))+diag(bus14(:,6))*1i)/baseMVA;
% 可视化
complexmatrixplot(Y_widetilde,'ColorBar','On');
colormap(flipud(hot)*0.6+[0.4 0.4 0.4])

```

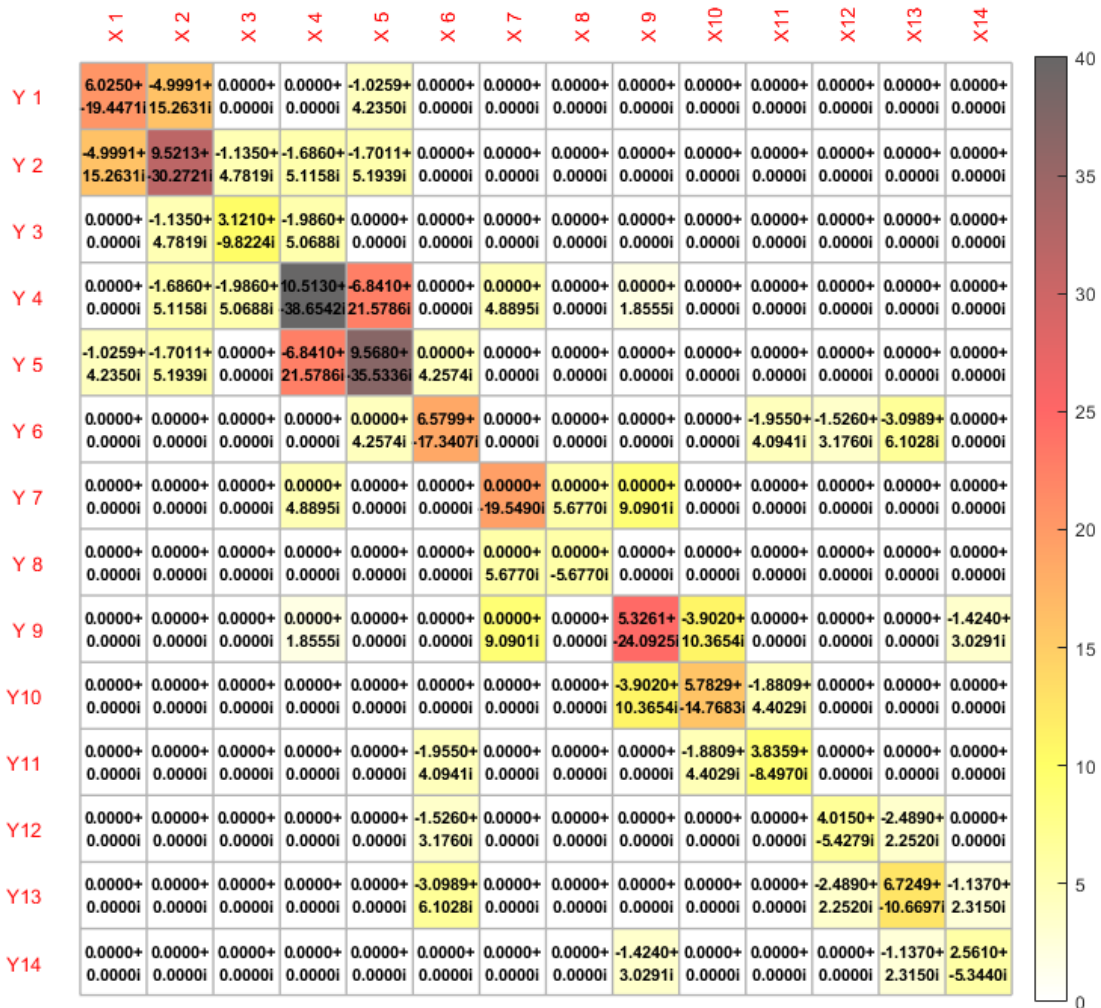


(3) 对比 matpower 中的 makeYbus 程序，验证导纳矩阵 \tilde{Y} 的正确性，思考并总结 makeYbus 的编程技巧；

1.3.1 调用makeYbus程序

```


[YBUS, YF, YT] = makeYbus(mpc); % 调用matpower程序
Full_Ybus=full(YBUS);

```

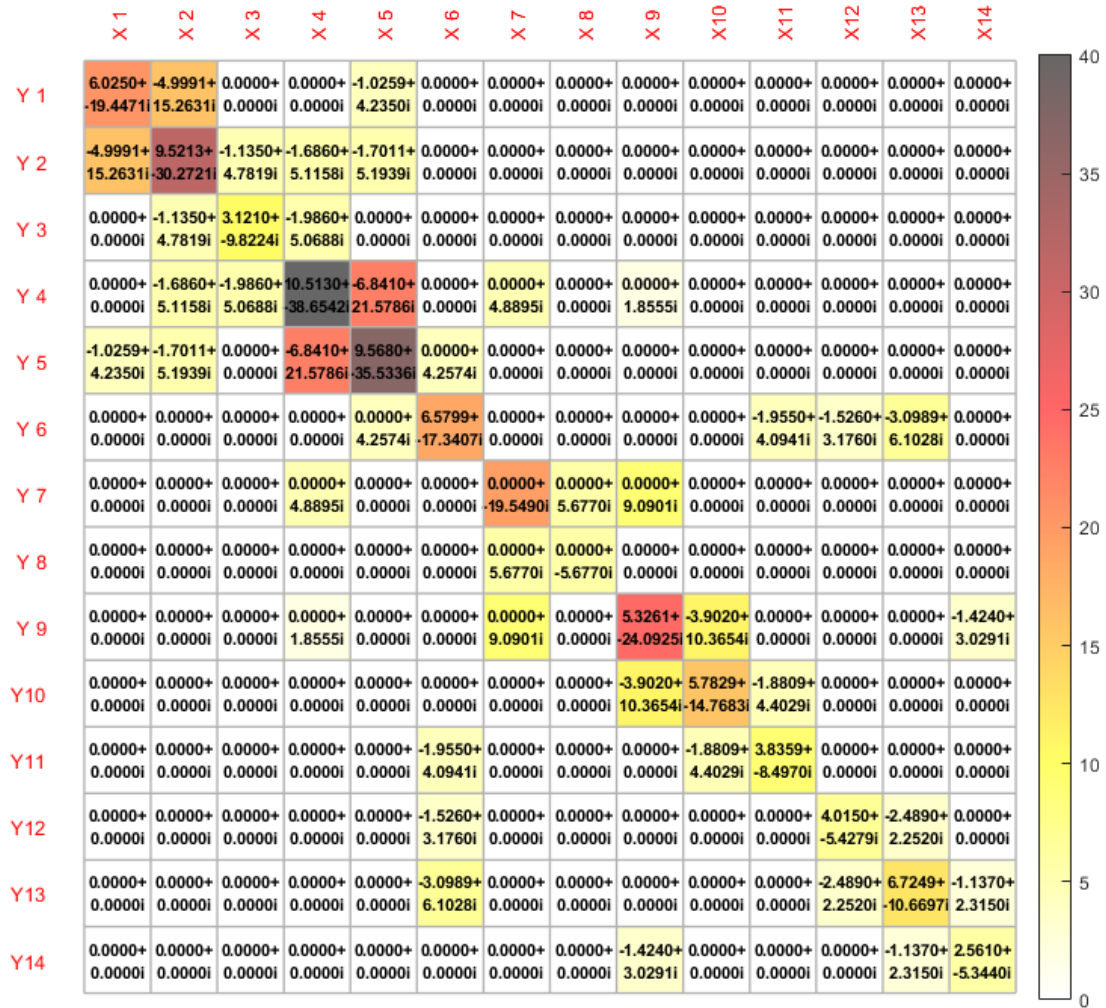并且将matpower生成的结果与自己编写的代码求解进行对比，发现结果
 
```
complexmatrixplot(Full_Ybus-Y_widetilde,'colorBar','On');
colormap(flipud(hot)*0.6+[0.4 0.4 0.4])
```



1.3.2 思考并总结makeYbus编程技巧

- 函数接口部分

```
% extract from MPC if necessary
if nargin < 3
    mpc      = baseMVA;
    baseMVA = mpc.baseMVA;
    bus      = mpc.bus;
    branch   = mpc.branch;
end
```

makeYbus使用nargin判断输入的方式（两种输入方式），增强函数的泛用性

```
[YBUS, YF, YT] = makeYbus(MPC)
[YBUS, YF, YT] = makeYbus(BASEMVA, BUS, BRANCH)
```

- 常数/定义部分


```

%% constants
nb = size(bus, 1);           %% number of buses
nl = size(branch, 1);       %% number of lines

%% define named indices into bus, branch matrices
[PQ, PV, REF, NONE, BUS_I, BUS_TYPE, PD, QD, GS, BS, BUS_AREA, VM, ...
 VA, BASE_KV, ZONE, VMAX, VMIN, LAM_P, LAM_Q, MU_VMAX, MU_VMIN] = idx_bus;
[F_BUS, T_BUS, BR_R, BR_X, BR_B, RATE_A, RATE_B, RATE_C, ...
 TAP, SHIFT, BR_STATUS, PF, QF, PT, QT, MU_SF, MU_ST, ...
 ANGMIN, ANGMAX, MU_ANGMIN, MU_ANGMAX] = idx_brch;

```

由于matpower的各列矩阵的含义分别具有物理意义，所以将各列矩阵拆分并命名，从而增强程序可读性

```

%% check that bus numbers are equal to indices to bus (one set of bus numbers)
if any(bus(:, BUS_I) ~= (1:nb)')
    error('makeYbus: buses must be numbered consecutively in bus matrix; use
    ext2int() to convert to internal ordering')
end

```

对输入数据进行格式检查，与上文类似，增强了函数的泛用性。

- 支路阻抗部分

```

%% for each branch, compute the elements of the branch admittance matrix where
%%
%%      | If |   | Yff  Yft |   | Vf |
%%      |   | = |   |      | * |   |
%%      | It |   | Ytf  Ytt |   | Vt |
%%
stat = branch(:, BR_STATUS);           %% ones at in-service branches
Ys = stat ./ (branch(:, BR_R) + 1j * branch(:, BR_X)); %% series admittance
Bc = stat .* branch(:, BR_B);          %% line charging
susceptance
tap = ones(nl, 1);                     %% default tap ratio = 1
i = find(branch(:, TAP));               %% indices of non-zero tap
ratios
tap(i) = branch(i, TAP);                %% assign non-zero tap ratios
tap = tap .* exp(1j*pi/180 * branch(:, SHIFT)); %% add phase shifters
Ytt = Ys + 1j*Bc/2;
Yff = Ytt ./ (tap .* conj(tap));
Yft = - Ys ./ conj(tap);
Ytf = - Ys ./ tap;

%% compute shunt admittance
%% if Psh is the real power consumed by the shunt at V = 1.0 p.u.
%% and Qsh is the reactive power injected by the shunt at V = 1.0 p.u.
%% then Psh - j Qsh = V * conj(Ysh * V) = conj(Ysh) = Gs - j Bs,
%% i.e. Ysh = Psh + j Qsh, so ...
Ysh = (bus(:, GS) + 1j * bus(:, BS)) / baseMVA; %% vector of shunt admittances

%% bus indices
f = branch(:, F_BUS);                  %% list of "from" buses
t = branch(:, T_BUS);                  %% list of "to" buses

```

1. 首先是非常直观的注释形式，代码可读性很高。

2. makeYbus的Y矩阵生成方式如下

分别计算 $\begin{bmatrix} Y_{ff} & Y_{ft} \\ Y_{tf} & Y_{tt} \end{bmatrix}$ ，便于之后的稀疏矩阵计算，并且节省了程序的空间。

四个方程分开计算，并且考虑到最复杂的带相角变压器形式

$$Y_{tt} = Y_s + \frac{jB_c}{2}$$

$$Y_{tt} = Y_s + \frac{jB_c}{2}$$

$$Y_{ff} = \frac{Y_{tt}}{\text{tap} \times \hat{\text{tap}}}$$

$$Y_{ft} = \frac{Y_s}{\hat{\text{tap}}}$$

$$Y_{ft} = \frac{Y_s}{\text{tap}}$$

共占用 $4 \times b$ 个数据的内存

- 小数据集模式下

```
if nb < 300 || have_feature('octave')    %% small case OR running on Octave
    %% build Yf and Yt such that Yf * v is the vector of complex branch currents
    injected
    %% at each branch's "from" bus, and Yt is the same for the "to" bus end
    i = [1:n1 1:n1]';                    %% double set of row indices
    Yf = sparse(i, [f; t], [Yff; Yft], n1, nb);
    Yt = sparse(i, [f; t], [Ytf; Ytt], n1, nb);

    %% build Ybus
    Ybus = sparse([f;f;t;t], [f;t;f;t], [Yff;Yft;Ytf;Ytt], nb, nb) + ... %%
    branch admittances
    sparse(1:nb, 1:nb, Ysh, nb, nb);    %% shunt admittance
```

Y_f 与 Y_t 的生成: i 占用 $2 \times b$ 个整数内存，并用稀疏矩阵的形式录入

Y 的生成: 将 $\begin{bmatrix} Y_{ff} & Y_{ft} \\ Y_{tf} & Y_{tt} \end{bmatrix}$ 录入稀疏矩阵

- 大数据集模式下

```
else    %% large case running on MATLAB
    %% build connection matrices
    cf = sparse(1:n1, f, ones(n1, 1), n1, nb);    %% connection matrix for
    line & from buses
    ct = sparse(1:n1, t, ones(n1, 1), n1, nb);    %% connection matrix for
    line & to buses

    %% build Yf and Yt such that Yf * v is the vector of complex branch currents
    injected
    %% at each branch's "from" bus, and Yt is the same for the "to" bus end
```

```

Yf = sparse(1:n1, 1:n1, Yff, n1, n1) * Cf + sparse(1:n1, 1:n1, Yft, n1, n1)
* Ct;
Yt = sparse(1:n1, 1:n1, Ytf, n1, n1) * Cf + sparse(1:n1, 1:n1, Ytt, n1, n1)
* Ct;

%% build Ybus
Ybus = Cf' * Yf + Ct' * Yt + ...           %% branch admittances
      sparse(1:nb, 1:nb, Ysh, nb, nb);    %% shunt admittance
end

```

Y_f 与 Y_t 的生成：由于数据量较大，于是不采用i进行录入， C_f 与 C_t 是节点支路关联矩阵A的正数部分与负数部分，在生产 Y_f 与 Y_t 时仅需要生成两个对角稀疏矩阵并与 C_f 和 C_t 相乘（分别是只有 N 个元素的 $N \times N$ 的稀疏矩阵）

Y 的生成：基于 C_f 与 C_t 的乘法运算，将 $\begin{bmatrix} Y_{ff} & Y_{ft} \\ Y_{tf} & Y_{tt} \end{bmatrix}$ 录入稀疏矩阵

总结

- makeYbus的程序通过用变量名称指代特定列，在注释中列写公式，添加help xxx命令等方法增强了程序的可读性与易用性。
- makeYbus的函数对输入进行校验，并给出错误反馈，便于使用者定位代码错误。
- makeYbus的程序在运算过程中通过矩阵的运算方式使得其占用内存小，makeYbus中仅使用四行矩阵进行导纳阵的计算，并尽可能使用稀疏的方式输出。

(4) 采用修正的形式求解变压器变比变化后的导纳矩阵。

备注：

基于导纳矩阵 Y 的系统变压器变比发生变化（变为mpc.branch(:,9)中所示），即修正 Y 生成导纳矩阵 \tilde{Y} 。

使用修正的方式求解，假设第 k 条支路中存在变压器，则视为移去一条普通支路并加上一条还有变压器的支路：

$$\tilde{Y} = Y - M_k y_k M_k + M_k' y_k M_k'$$

$$M_k = [0 \quad \dots \quad 1 \quad \dots \quad -1 \quad \dots \quad 0]^T$$

$$M_k' = [0 \quad \dots \quad 1/t \quad \dots \quad -1 \quad \dots \quad 0]^T$$

```


%% (4) 采用修正的形式求解变压器变比变化后的导纳矩阵
Y_widetilde2=Y;
for j=1:size(branch14,1)
%     Y0(branch14(j,1),branch14(j,2))=branch14(j,3)+branch14(j,4)*1i;
    if branch14(j,9)>0
        y=1/(branch14(j,3)+branch14(j,4)*1i);
        M=zeros(14,1);
        M2=zeros(14,1);

        M(branch14(j,1))=1/branch14(j,9);
        M(branch14(j,2))=-1;
        M2(branch14(j,1))=1;
        M2(branch14(j,2))=-1;
        Y_widetilde2=Y_widetilde2+M*y*M'-M2*y*M2';
    end
end

```

```
end
complexmatrixplot(Y_widetilde2, 'ColorBar', 'On');
colormap(flipud(hot)*0.6+[0.4 0.4 0.4])
```

得到的结果与之前求得的 \tilde{Y} 相同

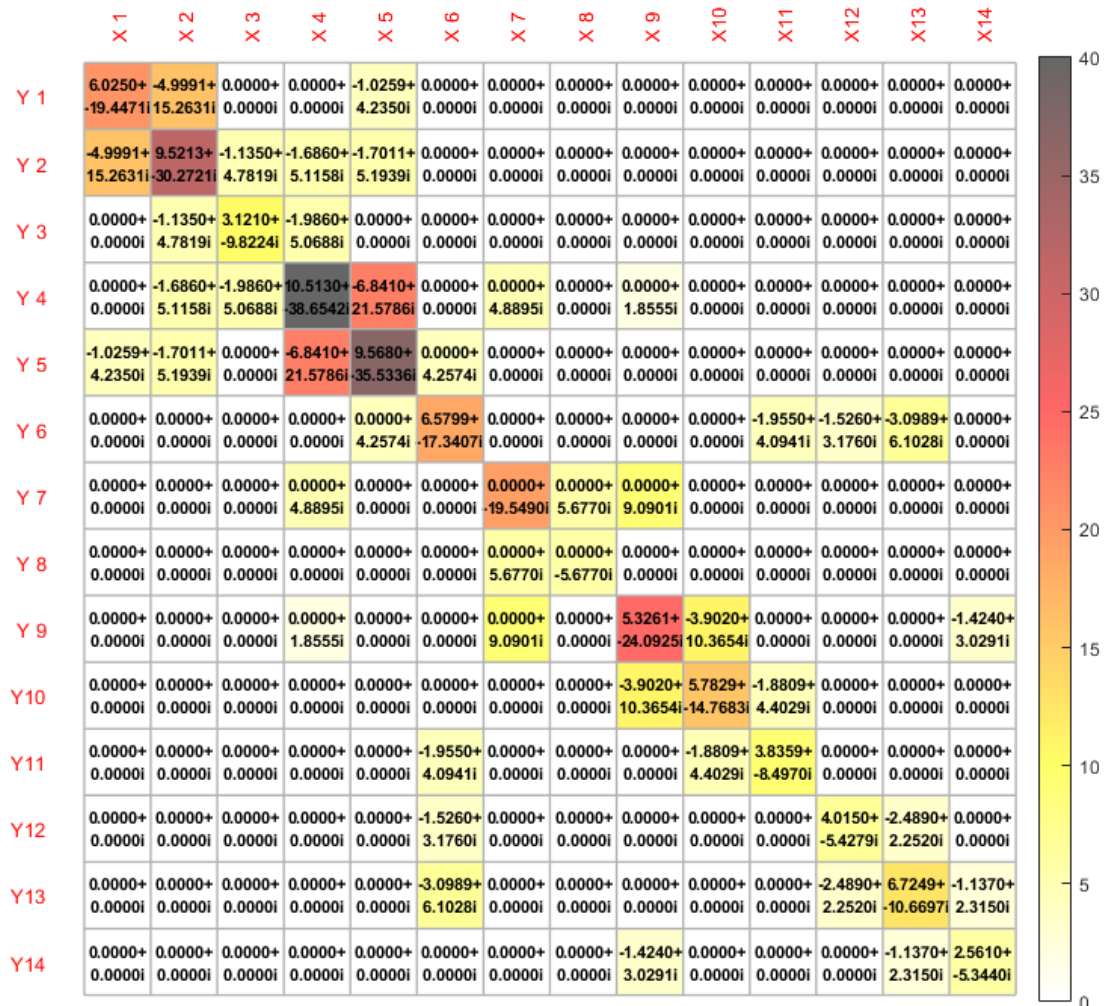

2 (10月24日更新)、 本题基于 Matpower 7.1 中的 IEEE 14 节点系统 (case14.m 文件) , 需要回答以下问题。

2.1 基于不考虑变压器变比的 IEEE 14 节点系统导纳矩阵Y , 实现 LDU 分解, 生成对应的因子表;

2.1.1 实现LDU分解

LDU分解流程与LU分解流程接近, 但在分解流程中加入了将L矩阵转换为单位下三角矩阵的部分。

```

Loop p = 1, ..., n - 1
    Loop j = p + 1, ..., n
        if apj ≠ 0
            apj = apj/app
            Loop i = p + 1, ..., n
                if aip ≠ 0
                    aij = aij - aipapj
                End if
            endLoop
        End if
    endLoop
End if
endLoop
Loop k = p + 1, ..., n
    akp = akp/app
endLoop

```

LDU分解的因子表如图所示




2.1.2 对Y矩阵的稀疏性进行分析：

判断 $a_{pj} = 0$ 的语句共执行91次，其中有42次判断为非零

判断 $a_{ij} = 0$ 的语句共执行295次，其中有156次判断为非零

(之后或许可以测试一下随着节点上升，稀疏度的变化)

2.1.3 分析该方程注入元

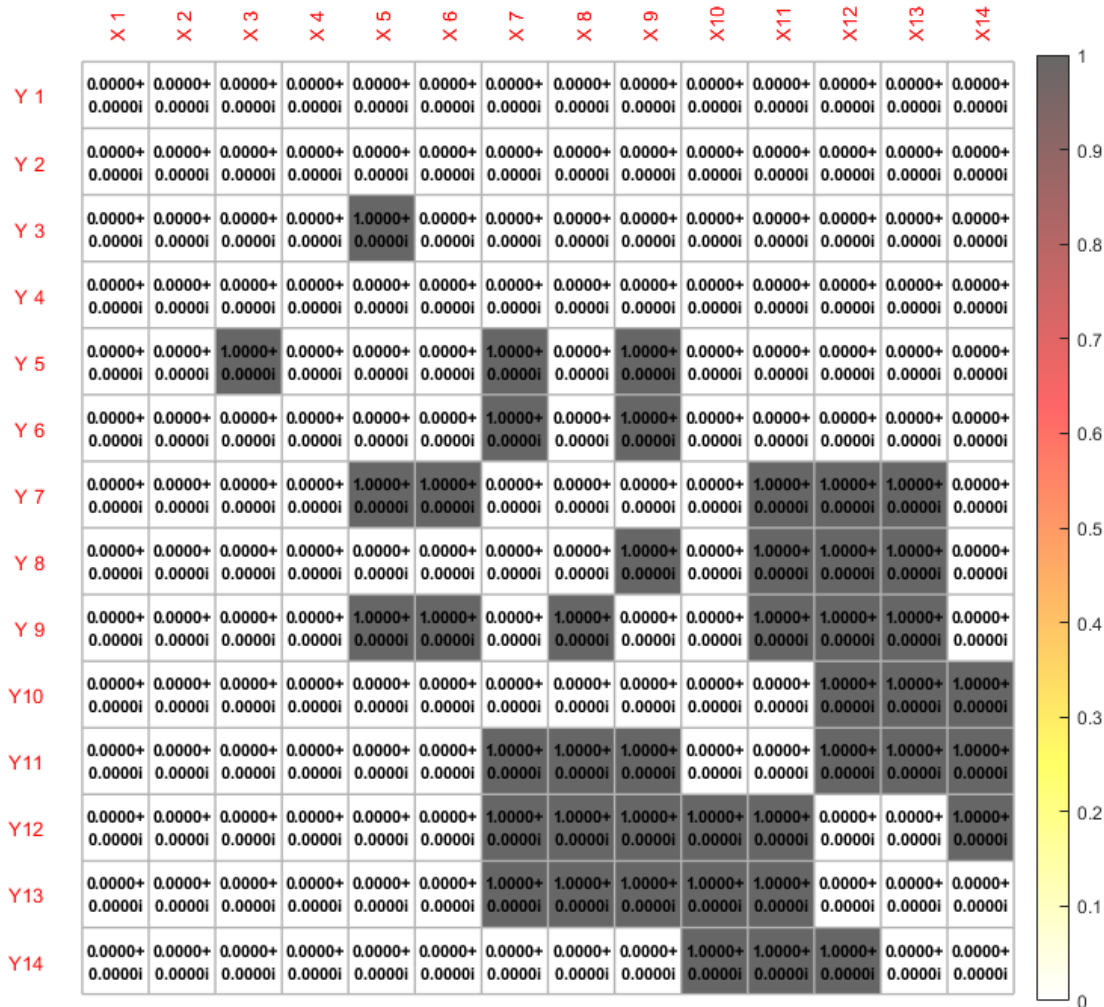

方程中标1的单元格为LDU分解中产生的注入元，Y矩阵原先有54个非零元，而后来增加了44个非零元，共98个非零元。

(2) 基于 LDU 分解，采用稀疏矩阵技术，求解该导纳矩阵的逆（即阻抗矩阵Z）

首先将LDU分解的因子表用稀疏矩阵的形式存储

考虑到Y为对称矩阵，LDU存储中，L矩阵与U矩阵可以只需要计算一次

选择三角检索格式进行存储

matlab代码如下

```
function [U,JU,IU,L,IL,JL,D]=cxLDU(A)
% A为矩阵的输入，要求为方阵
% [U,JU,IU,L,IL,JL,D]为稀疏格式的数据输出
[m,n]=size(A);
if m~=n
    disp('矩阵不为方阵!');
end

[row,col]=find(A);
```



```

U=[];
JU=[];
IU=[1];
L=zeros(1,1);
IL=zeros(1,1);
JL=zeros(1,1);
%% 计算下三角部分
for i=1:m
    JU_temp=sort(col(row==i));
    JU_temp=JU_temp(JU_temp>i);
    JU=[JU,JU_temp'];
    IU=[IU,size(JU,2)+1];
    Utemp=A(i,JU_temp);
    U=[U,Utemp];
end

%% 计算上三角部分
IL=JU;
JL=IU;
L=U;

%% 对角线部分
D=diag(A);

```

得到了以稀疏形式存储的LDU矩阵后，采用连续回代法的方式来获得阻抗矩阵 Z ，由于

$$Y^{-1} = Z$$

由此可以得到：

$$Z = (LDU)^{-1} = U^{-1}D^{-1}L^{-1}$$

令：

$$W = (LD)^{-1}$$

这是一个下三角矩阵，则有：

$$UZ = W$$

对于 W 上的对角元素有：

$$W_{ii} = \frac{1}{D_{ii}}$$

由于 Y 是一个对称阵，所以 Z 也是一个对称阵，在求取结果的时候只需要求取 Z 的上三角部分。因此，计算过程中只需要用到 W 的对角元素部分。

计算过程可以用以下的流程来实现：

$$\begin{aligned}
 &Z_{NN} = 1/D_{NN} \\
 &\text{Loop } i = N-1, \dots, 1 \\
 &\quad \text{Loop } j = N, \dots, i+1 \\
 &\quad \quad Z_{ij} = - \sum_{k>i, U_{ik} \neq 0} U_{ik} Z_{kj} \\
 &\quad \text{endLoop} \\
 &\quad Z_{ii} = 1/D_{ii} - \sum_{k>i, U_{ik} \neq 0} U_{ik} Z_{ik} \\
 &\text{endLoop}
 \end{aligned}$$

由于LDU分解中已经采用了稀疏矩阵的格式存储，所以可以使用以下形式来进行替代：

```


$$Z_{NN} = 1/D_{NN}$$

Loop  $i = N - 1, \dots, 1$ 
    Loop  $j = N, \dots, i + 1$ 
        Loop  $k = \mathbf{IU}(i), \dots, \mathbf{IU}(i + 1) - 1$ 
             $Z_{ij} = Z_{ij} - \mathbf{U}(k) \max\{Z_{\mathbf{JU}(k),j}, Z_{j,\mathbf{JU}(k)}\}$ 
        endLoop
    endLoop
     $Z_{ii} = 1/D_{ii}$ 
    Loop  $k = \mathbf{IU}(i), \dots, \mathbf{IU}(i + 1) - 1$ 
         $Z_{ij} = Z_{ij} - \mathbf{U}(k) Z_{i,\mathbf{JU}(k)}$ 
    endLoop
endLoop

```

程序实现如下：


```

[U,JU,IU,L,IL,JL,D]=cxLDU(Y);
N=14;
Z=eye(N);
Z(N,N)=1/D(N);
for i=N-1:-1:1
    for j=N:-1:i+1
        for k=IU(i):IU(i+1)-1
            if JU(k)<j
                Z(i,j)=Z(i,j)-U(k)*Z(JU(k),j);
            else
                Z(i,j)=Z(i,j)-U(k)*Z(j,JU(k));
            end
        end
    end
    Z(i,i)=1/D(i);
    for k=IU(i):IU(i+1)-1
        Z(i,i)=Z(i,i)-U(k)*Z(i,JU(k));
    end
end
complexmatrixplot(Z,'ColorBar','On');
colormap(flipud(hot)*0.6+[0.4 0.4 0.4])


complexmatrixplot(inv(Y_copy),'ColorBar','On');
colormap(flipud(hot)*0.6+[0.4 0.4 0.4])

```

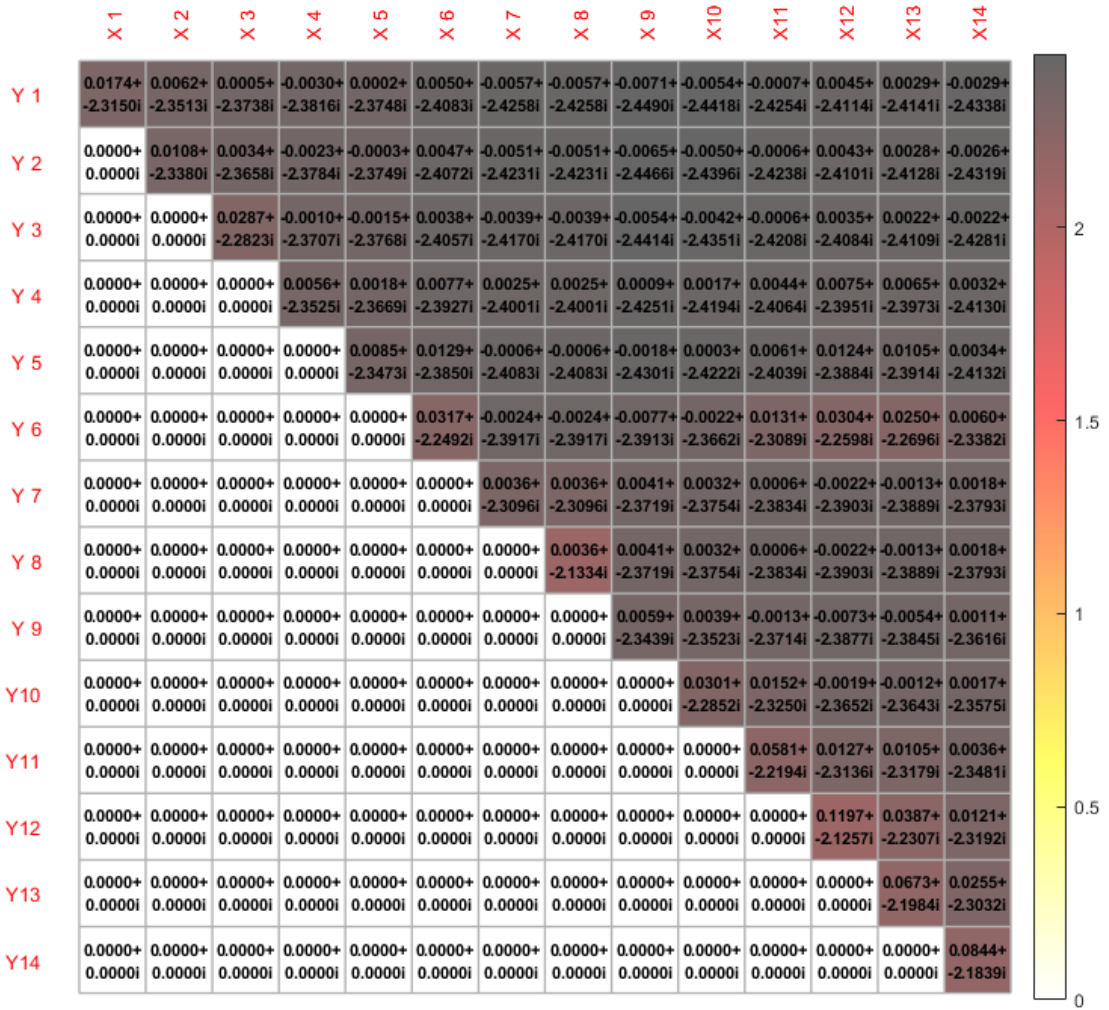此外，由于 L^{-1} 和 U^{-1} 的稀疏特性并不强，故直接通过矩阵乘法进行计算，只需要计算矩阵乘法的上半部分，即可直接求解出整个 Z 矩阵。



经过对称后可以直接得到Z矩阵，与直接计算得到的 Y^{-1} 相同

 

(3) 在节点 5 与节点 8 之间添加支路 r 、 x 、 b 参数 (标么值) 分别为 0.016、0.058、0.162 分别采用面向支路、面向节点修正的补偿法计算修正后的节点导纳矩阵, 讨论两种方法区别。

支路增加引起的导纳矩阵的变化是

$$\Delta Y = \begin{bmatrix} \Delta y_l + y_c & -\Delta y_l \\ -\Delta y_l & \Delta y_l + y_c \end{bmatrix}$$

本题中有：

$$\Delta y_l = \frac{1}{0.016 + 0.058i}$$

$$y_c = 0.081i$$

2.3.1 考虑面向支路的修正方法

矩阵可以写为

$$\Delta Y = -M\delta y M^T$$

其中, M 为列矩阵

$$M = [0 \quad \dots \quad 1 \quad \dots \quad -1 \quad \dots \quad 0]^T$$

δy 为标量 (即 1×1 矩阵)

但本文中, 由于考虑到还有对地阻抗, 对于题中的 ΔY , 可以表示为如下的形式:

$$\Delta Y = - \begin{bmatrix} & 1 & 1 \\ & -1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta y_l \\ y_c \\ y_c \end{bmatrix}_{3 \times 3} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & \\ & 1 \end{bmatrix}$$

2.3.2 考虑面向节点的修正方法

$$\Delta Y = - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta y_l + y_c & -\Delta y_l \\ -\Delta y_l & \Delta y_l + y_c \end{bmatrix}_{2 \times 2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

[illegible]

2.3.3 对比两种方法的差别

在本题中，由于不涉及求逆，所以两种方法并没有差别。


但是，在

3 本题基于 Matpower 7.1 中的 IEEE 14 节点系统 (case14.m 文件)，需要回答以下问题。

基于 IEEE 14 节点系统，试选节点 1,2,3,4,5 为内部节点，6,7,8,9 为边界节点，10,11,12,13,14 为外部节点进行 WARD 等值，第 2,4,6,8,10,13 节点的注入电流分别为1.1,0.9,1.3,0.8,1.05,1.2，其余元素均为 0。

已知，节点注入电流

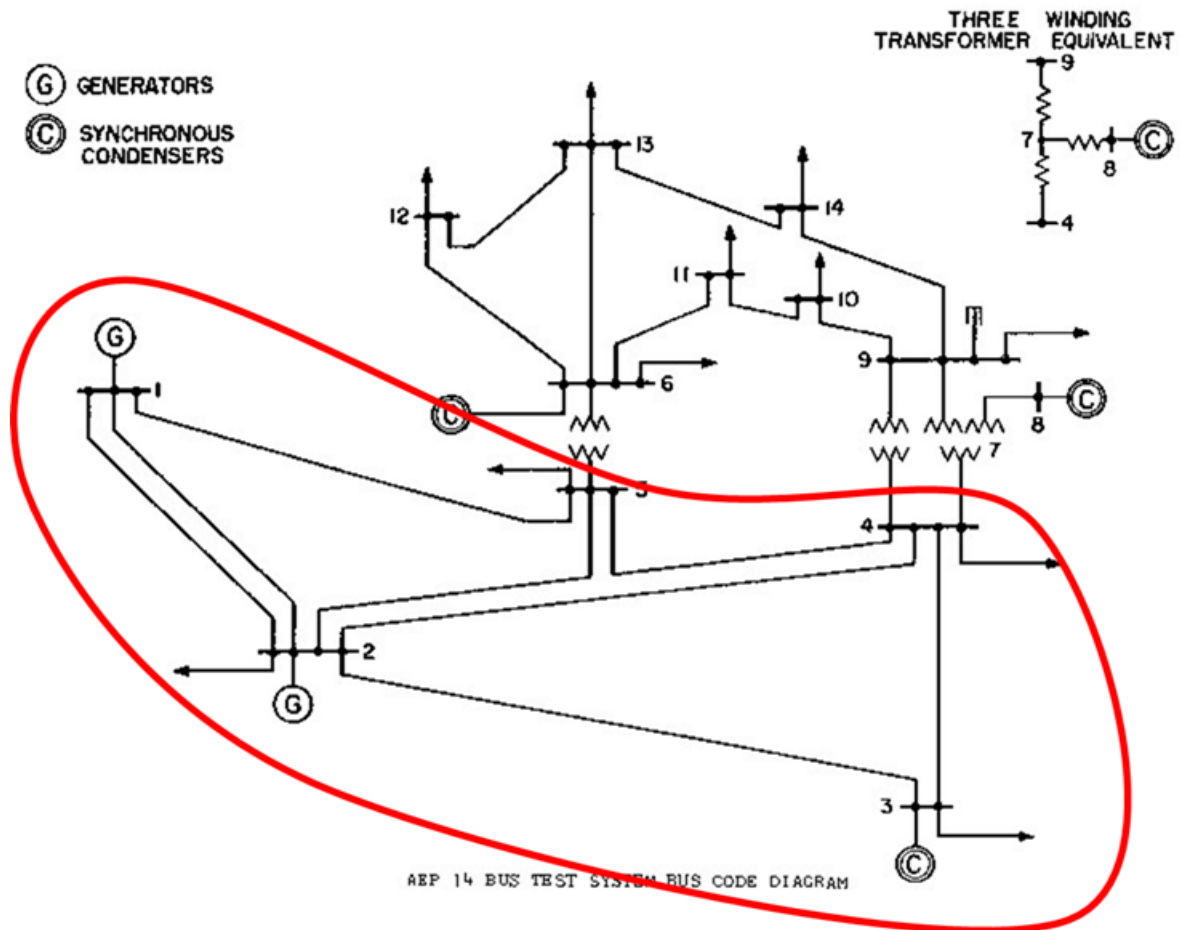
$$I_{input} = [0 \quad 1.1 \quad 0 \quad 0.9 \quad 0 \quad 1.3 \quad 0 \quad 0.8 \quad 0 \quad 1.05 \quad 0 \quad 0 \quad 1.2 \quad 0]^T$$



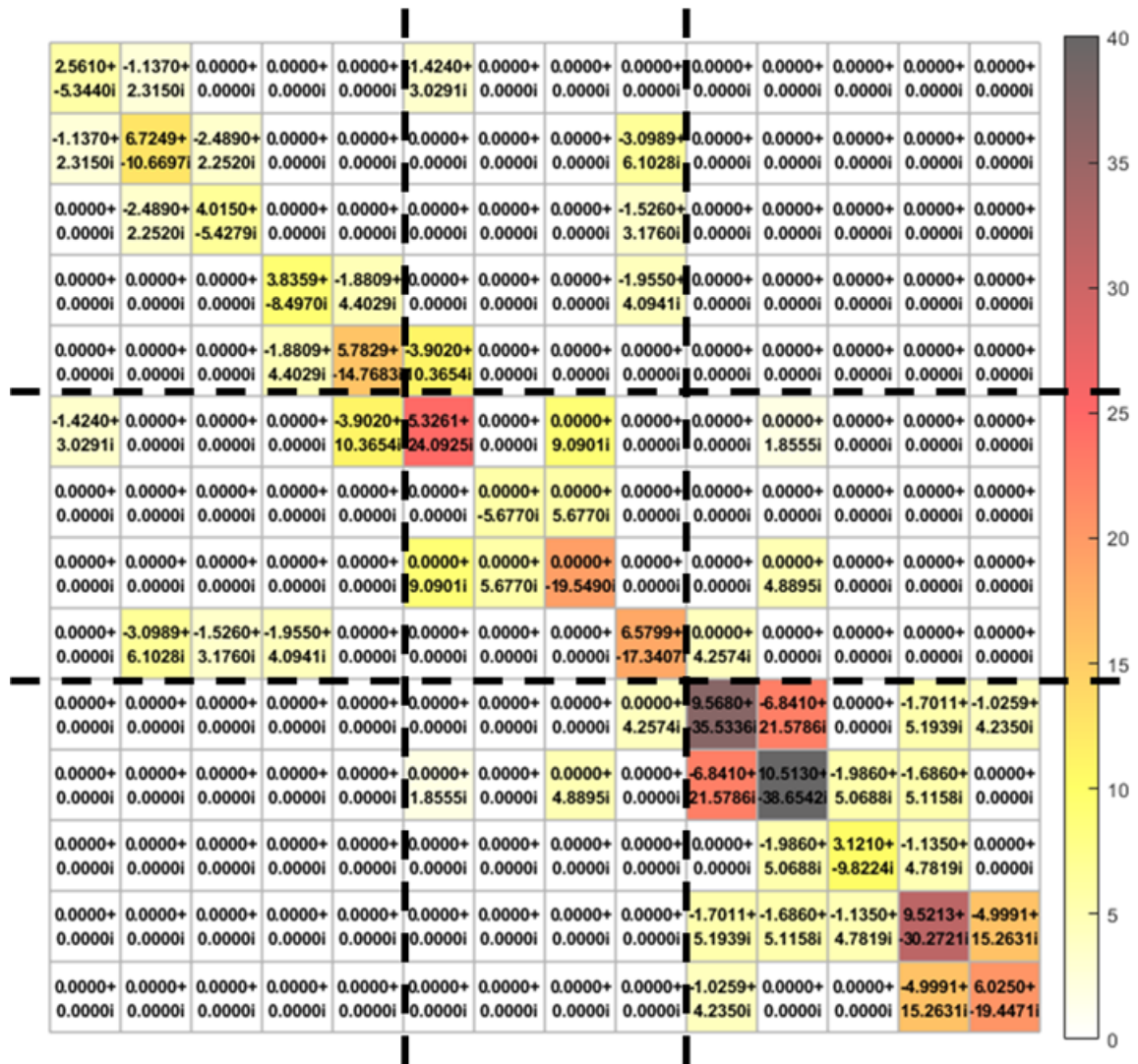3.1 求出边界节点上的等值支路和等值注入电流，探究是否使用 WARD 等值的求解差异

首先将网络节点按照 E 、 B 、 I 的顺序排列，得到节点导纳矩阵如下：

$$\begin{bmatrix} Y_{EE} & Y_{EB} \\ Y_{BE} & Y_{BB} & Y_{BI} \\ & Y_{IB} & Y_{II} \end{bmatrix} =$$



由此式可以得到 Y_{EE} 等参量

若不采用边界的处理方式，则有：

$$\begin{bmatrix} Y_{EE} & Y_{EB} \\ Y_{BE} & Y_{BB} & Y_{BI} \\ & Y_{IB} & Y_{II} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_E \\ \dot{V}_B \\ \dot{V}_I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{I}_E \\ \dot{I}_B \\ \dot{I}_I \end{bmatrix}$$

```
v_1=Full_Ybus\I_input
```

采用边界的处理方式后有，消去外部节点的电压变量后有

$$\begin{bmatrix} \tilde{Y}_{BB} & Y_{BI} \\ Y_{IB} & Y_{II} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_B \\ \dot{V}_I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{I}_B \\ \dot{I}_I \end{bmatrix}$$

边界等值导纳矩阵为

$$\tilde{Y}_{BB} = Y_{BB} - Y_{BE}Y_{EE}^{-1}Y_{EB}$$

等值边界注入电流为

$$\dot{I}_B = \dot{I}_B - Y_{BE}Y_{EE}^{-1}\dot{I}_E$$

```
Y_EE=Full_Ybus(1:5,1:5);
```




```

Y_BB=Full_Ybus(6:9,6:9);
Y_EB=Full_Ybus(1:5,6:9);
Y_BE=Full_Ybus(6:9,1:5);
widetilde_Y_BB=Y_BB-Y_BE*inv(Y_EE)*Y_EB;
Y_2=
[widetilde_Y_BB,Full_Ybus(6:9,10:14);Full_Ybus(10:14,6:9),Full_Ybus(10:14,10:14)
];
complexmatrixplot(Y_2,'ColorBar','On');
colormap(flipud(hot)*0.6+[0.4 0.4 0.4])

I_E=I_input(1:5);
I_B=I_input(6:9);
widetilde_I_B=I_B-Y_BE*inv(Y_EE)*I_E;

I_2=[widetilde_I_B;I_input(10:14)];
V_2=Y_2\I_2;

```

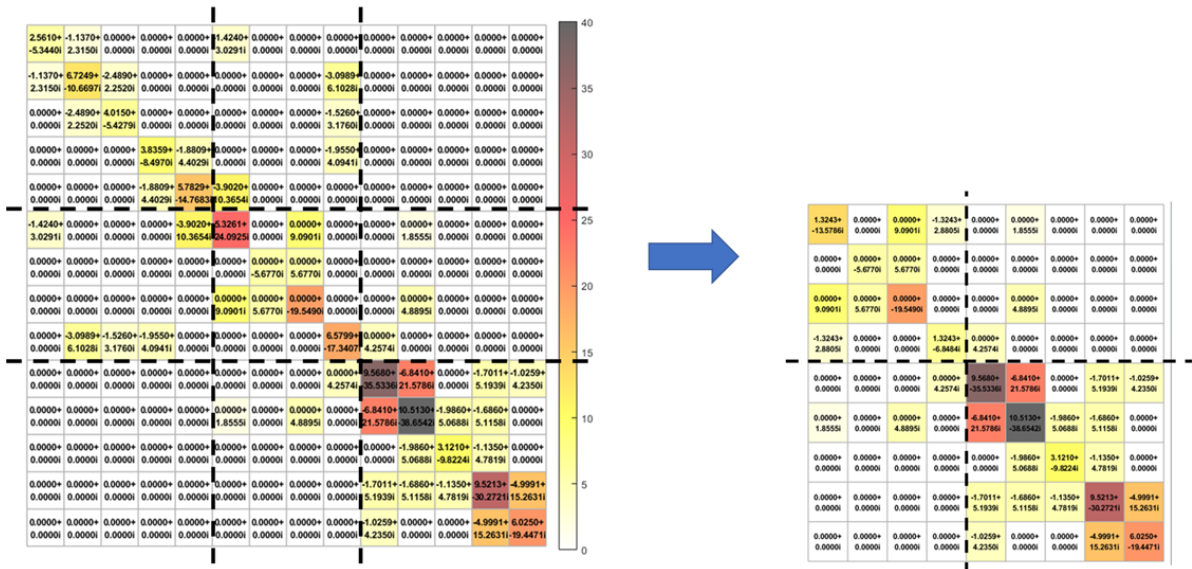

直接计算结果为:

```

0.0312 -15.7928i
0.0775 -15.6853i
0.0418 -15.7268i
0.0273 -15.7810i
0.0294 -15.7855i
-0.0030 -15.8762i
-0.0007 -15.5807i
-0.0007 -15.7216i
0.0252 -15.7762i
0.0158 -15.2161i
0.0037 -15.2521i
-0.0156 -15.3090i
-0.0074 -15.2887i
-0.0129 -15.3101i

```

矩阵化简后计算结果为

```

-0.0030 -15.8762i
-0.0007 -15.5807i
-0.0007 -15.7216i
 0.0252 -15.7762i
 0.0158 -15.2161i
 0.0037 -15.2521i
-0.0156 -15.3090i
-0.0074 -15.2887i
-0.0129 -15.3101i

```

计算结果一致

探究差异：

3.2 求出以节点 13,14 对地为端口的戴维南等值参数，包括等值阻抗和等值戴维南电动势

由于节点13 14均不是参考节点，所以端口的节点-端口关联矢量为

$$M_{\alpha} = \begin{bmatrix} 0 & \dots & 1 & \dots & -1 & \dots & 0 \end{bmatrix}^T$$

13 14

因此得到的多端口戴维南等值电路的等值阻抗矩阵为

$$Z_{eq} = M_L^T Z M_L$$

$$V_{eq} = M_L^T V$$

可以推导得到

$$Z_{eq} = Z_{13,13} + Z_{14,14} - 2 \times Z_{13,14}$$

$$V_{eq} = V_{13} - V_{14}$$

```

%% 求出以节点13,14对地为端口的戴维南等值参数，包括等值阻抗和等值戴维南电动势
Z_eq=Z(13,13)+Z(14,14)-2*Z(13,14);
V_eq=V_1(13)-V_1(14);

```

得到结果

$$Z_{eq} = 0.1010 + 0.2243i$$

$$V_{eq} = 0.0463 + 0.1074i$$

3.3 当支路 (12,13) 开断后，对 (2) 中求出的戴维南等值参数进行修正

支路12,13断开，等价于在支路 (12,13) 之间加上一条负阻抗支路，之后采用支路追加法进行求解。

$$\Delta Y = -M_{\alpha} \delta y M_{\alpha}^T$$

$$M_{\alpha} = \begin{bmatrix} 0 & \dots & 1 & \dots & -1 & \dots & 0 \end{bmatrix}^T$$

12
13

根据矩阵求逆定理有：

$$Z' = Z - ZM_{\alpha}(-z_{\alpha} + M_{\alpha}^T Z M_{\alpha})M_{\alpha}^T Z$$

实际上，由于只需要得到戴维南等值参数，所有不需要对整个网络进行计算

$$M_L = \begin{bmatrix} 0 & \dots & 1 & \dots & -1 & \dots & 0 \end{bmatrix}^T$$

13
14

$$Z'_{eq} = Z_{eq} - Z_{L\alpha} Y_{\alpha\alpha} Z_{L\alpha}^T$$

$$V'_{eq} = V_{eq} - Z_{L\alpha} Y_{\alpha\alpha} V_{\alpha}$$

其中有：

$$Z_{L\alpha} = M_L^T Z M_{\alpha}$$

$$V_{\alpha} = (Z M_{\alpha})^T I$$

$$Y_{\alpha\alpha} = (-y_{\alpha} + M_{\alpha}^T Z M_{\alpha})^{-1}$$

```
%% 当支路（12,13）开断后，对（2）中求出的戴维南等值参数进行修正
M_alpha=zeros(14,1);
M_alpha(12)=1;
M_alpha(13)=-1;

M_L=zeros(14,1);
M_L(13)=1;
M_L(14)=-1;
y_alpha=1/(mpc.branch(19,3)+mpc.branch(19,4)*1i);
Y_alphaa1pha=1/(-y_alpha+M_alpha'*Z*M_alpha);
Z_La1pha=M_L'*Z*M_alpha;
V_alpha=(Z*M_alpha)'*I_input;

Z_eq_2=Z_eq-Z_La1pha*Y_alphaa1pha*Z_La1pha';
V_eq_2=V_eq-Z_La1pha*Y_alphaa1pha*V_alpha;
```

得到结果

$$Z'_{eq} = 0.1011 + 0.2244i$$

$$V'_{eq} = 0.0466 + 0.1077i$$